
Caja de Registro/Conexiones...

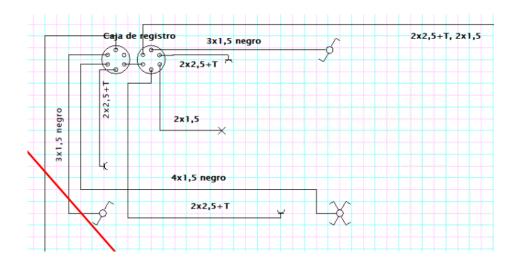

- 4 enchufes
- 1 punto de luz gobernado desde tres sitios diferentes.

1. Cables de paso: 5 cables de paso.

- 1 cable de vuelta de la bombilla.
- 2 cables de paso de conmutador A que van al conmutador de cruce.
- 2 cables de paso de conmutador de cruce que van a conmutador B.

2. Justificación tamaño regletas.

2.1 Circuito de fuerza.

Cada regleta tiene que tener espacio para seis cables de 2,5mm²:

- 1 entrada circuito de fuerza.
- 1 salida circuito de fuerza.
- 1 enchufe 1
- 1 enchufe 2
- 1 enchufe 3
- 1 enchufe 4


Total 6 cables por regleta:

$$2,5 \text{mm}^2 * 6 = 15 \text{mm}^2$$

Añadir un 20% de margen:

$$15*(0,2x15) = 18mm^2$$

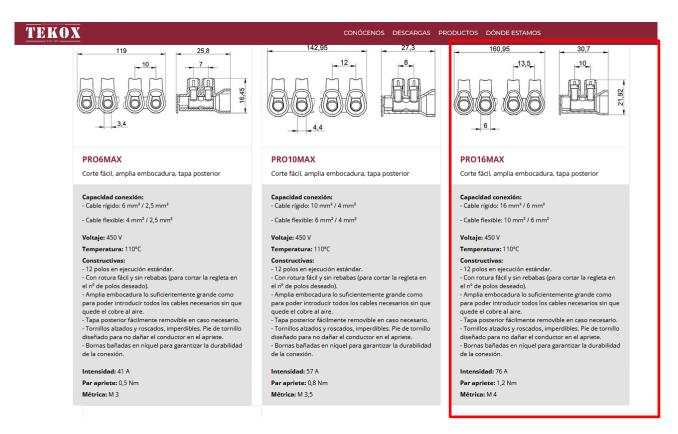 $18=\pi r^2$ -> r=sqrt(18/ π)=2,39mm -> ϕ =2,39*2=4,78≈5mm



3 regletas de PRO16MAX con capacidad de conexión para cable flexible de $10\,\mathrm{mm}^2/6\,\mathrm{mm}^2$.

1 para fase, 1 para tierra, 1 para neutro.

2.2 Circuito de alumbrado.

- 1 entrada circuito de alumbrado.
- 1 salida circuito de alumbrado.
- 1 punto de luz.


Total 3 cables por regleta:

$$1,5 \text{mm}^2 * 3 = 4,5 \text{mm}^2$$

Añadir un 20% de margen:

$$4,5*(0,2*4,5) = 5,4mm^2$$

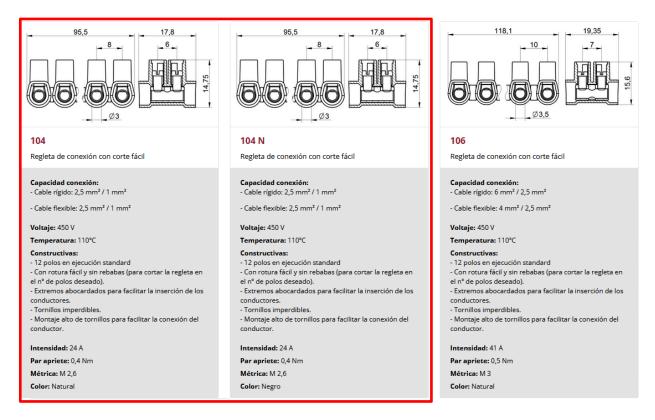5,4= π r2 -> r=sqrt(5,4/ π) ≈1,31mm -> ϕ =1,31*2=2,62≈3mm



3 regletas 104 o 104N con capacidad de conexión de cable flexible de $2,5\,\mathrm{mm}^2/1\mathrm{mm}^2$.

1 para fase, 1 para tierra, 1 para neutro.