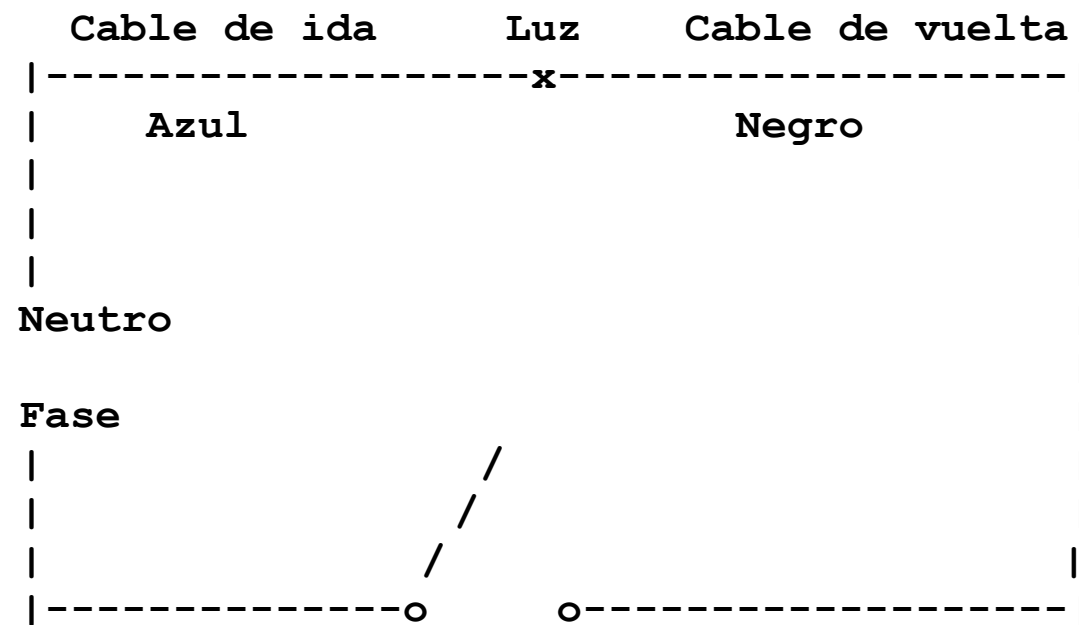


+ Esquema punto de luz +




En la caja de registro:


1. Buscar el cable de vuelta.
2. Cortar el cable de vuelta.
3. Quedan dos puntas:

punta que va a la luz.


punta que va al interruptor.

4. Conectar punta que va a la luz a I.
5. Conectar punta que va al interruptor a SW.
6. Conectar 0 a la fase.

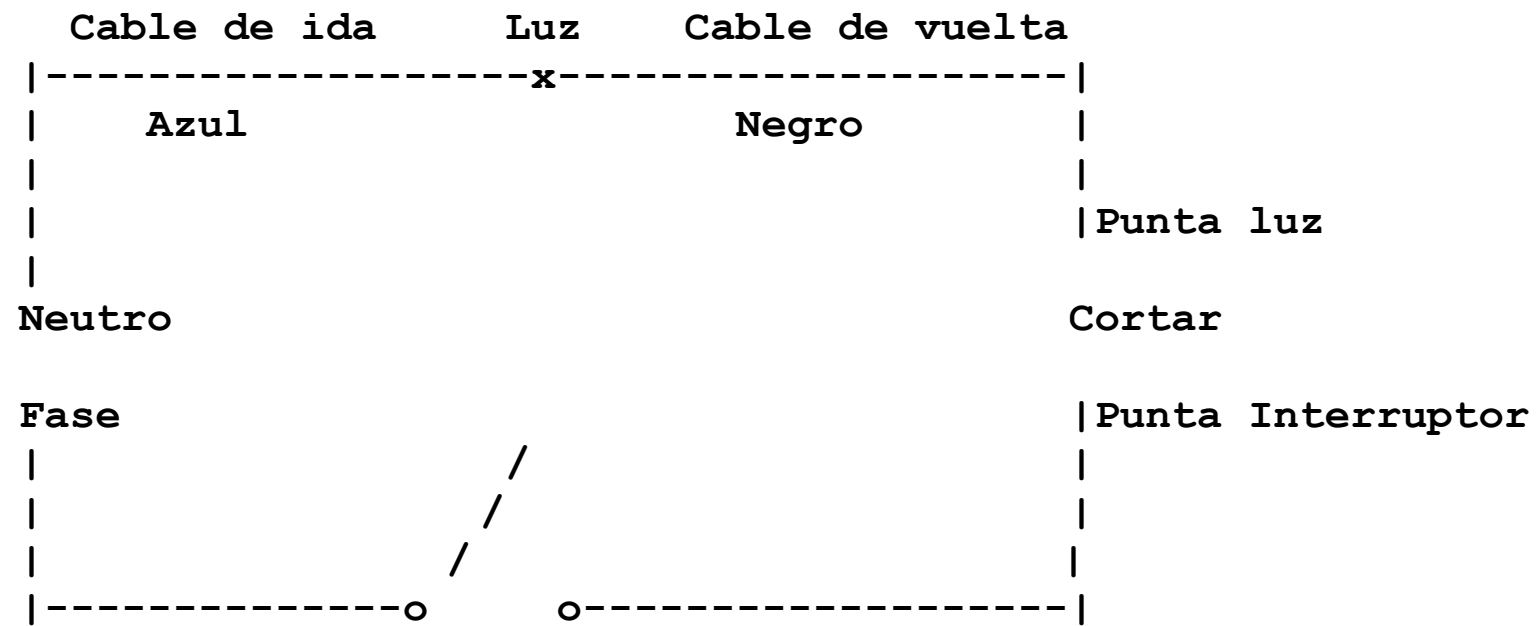

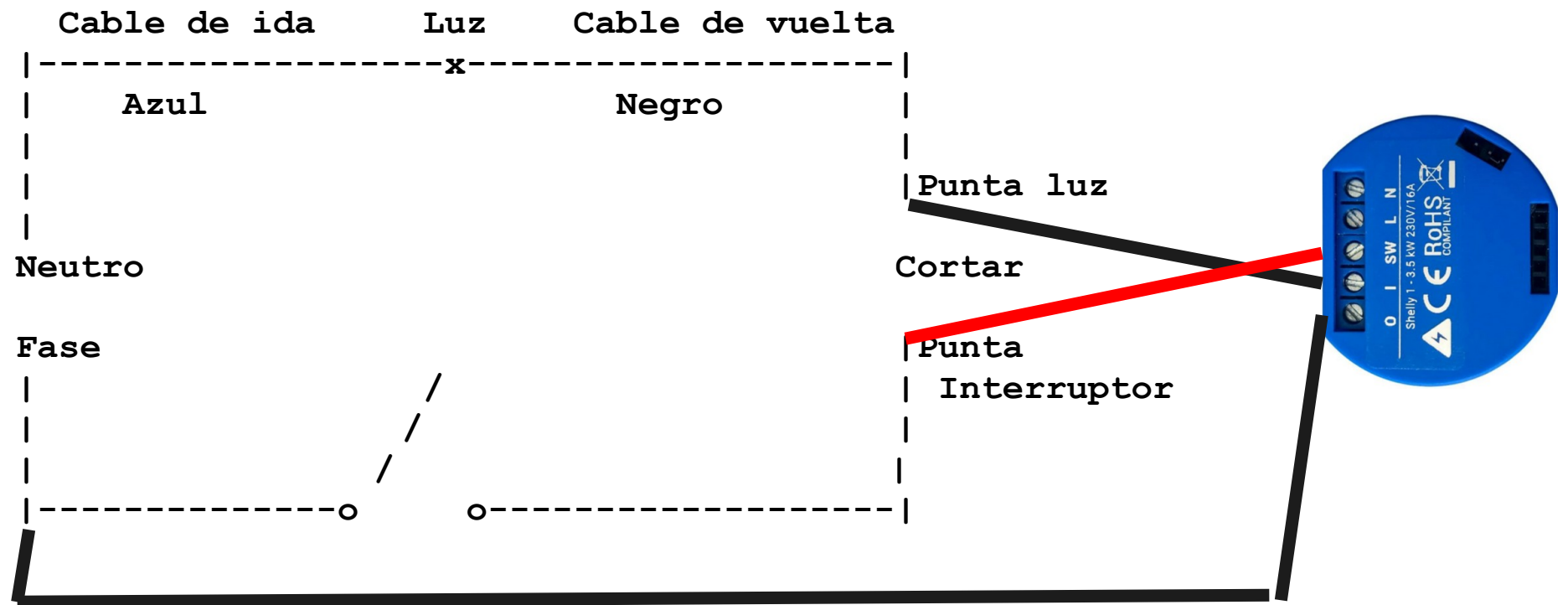

Pregunta 1. ¿Está bien la siguiente conexión?

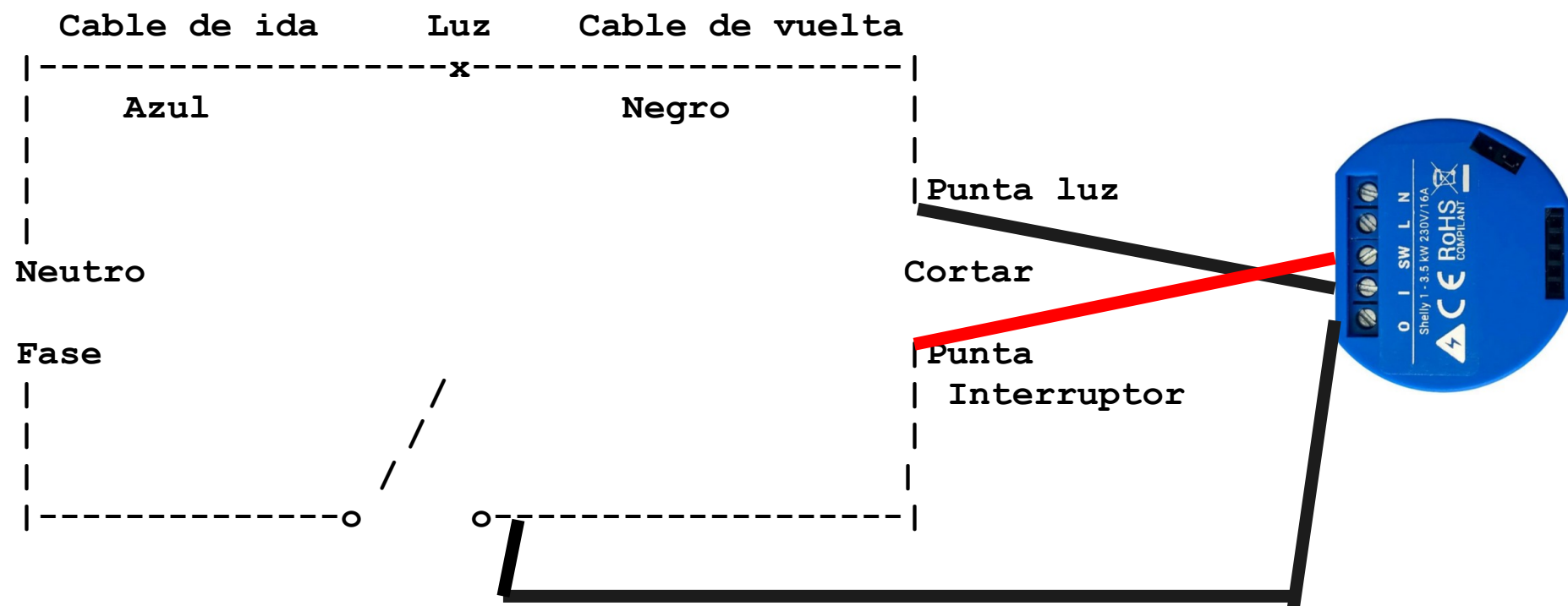

Pregunta 2. ¿Está bien la siguiente conexión?

