Control de un punto de luz con pulsadores

Se puede controlar un punto de luz con tantos pulsadores como se quiera utilizando un Shelly.

Equivalente a un telerruptor.

¿Qué es un telerruptor? Un relé autoenclavado, es decir, un relé que cuando se activa la entrada, se cierra (enciende bombilla) y permanece cerrado a pesar de que la entrada de desactive.

En instalaciones donde hace falta controlar un punto de luz desde muchos lugares diferentes, es una alternativa a los sistemas basados en conmutadores y conmutadores de cruce.

La parte de potencia (bombilla) se conecta igual que lo explicado hasta ahora.

La parte de control (pulsadores) se conecta:

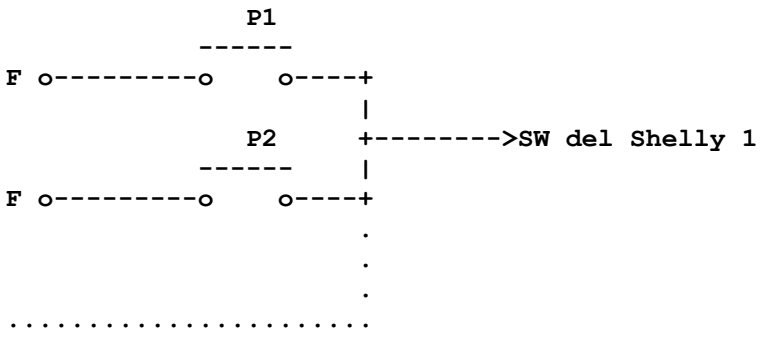

Hay que cambiar la configuración de:

POWER ON DEFAULT MODE (On/Off)

BUTTON TYPE (Momentary)

Internet & Security

Una buena práctica es configurar un nombre de usuario y contraseña para entrar en la configuración del Shelly 1.

RESTRICT LOGIN

Timer

Se puede programar el Shelly para que se apague solo pasado un tiempo
para que se encienda solo pasado un tiempo.

Weekly schedule

Se puede realizar una simulación de presencia haciendo encendidos y apagados programados a lo largo de la semana.